

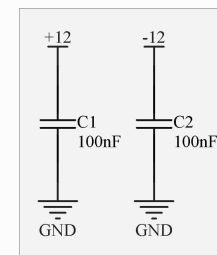


## Calibración de Offset - 2

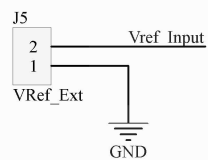

Desacople

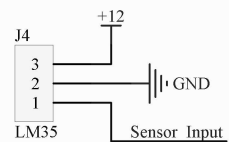

Título: Teoría de Circuitos - TP2 - Ejercicio 6: Aplicación con LM35	
Versión 1.0	Hoja 1 de 1
Dibujó: Grupo 1	