

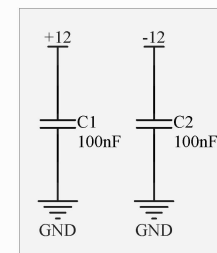
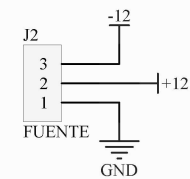
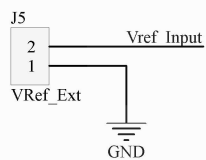


Calibración de Offset - 2

Calibración de Offset - 1

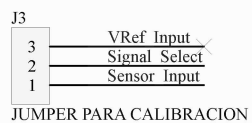

Desacople

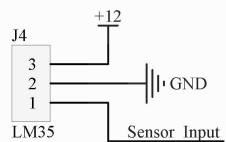

Titulo: Teoria de Circuitos - TP2 - Ejercicio 6: Aplicacion con LM35	
Versión 1.0	Hoja 1 de 1
Dibujó: Grupo 1	